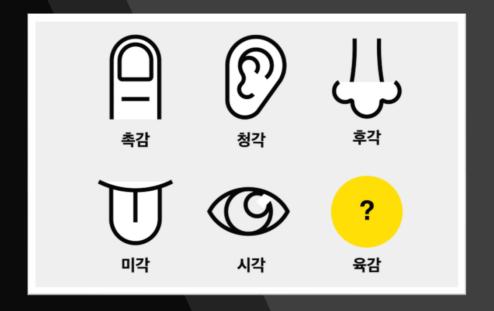


센서란 무엇인가?

- 센서의 정의
 - 인간의 오감에 대응하는 기능이 있 는 디바이스를 총칭
 - 대상에 대한 정보를 물리적으로 떨어진 곳으로 전송 가능한 신호나 보호로 변환하는 기능을 가진 것



생체의 감각과 기계의 감각

- 오감 센서
 - 인간이나 생체의 오감을 대체하여, 그 기능의 확장 발전을 의도하여 만들 어지 기계 부품
 - 생체오감 vs. 오감 센서
 - 시각/청각: 센서가 우수
 - 촉각: 동등
 - 촉각센서, 접촉 센서
 - 미각/후각: 인간이 우수
 - 미각의 4기본 요소(단맛, 쓴맛, 짠맛, 신맛) + 촉각, 후각, 온도감각의 복합적 작용
 - 전자코: 멀티 에레이 센서

생체의 감각과 기계의 감각

- 오감과 센서의 종류
 - 눈-시각: 광 센서(광도전소자, CCD 센서, 포토 다이오드)
 - 귀-청각: 음향센서(마이크로폰, 압력 소자)
 - 피부-촉각: 촉각센서
 - 1. 진동센서(스트레인 게이지, 반도체 압력소자)
 - 2. 온도센서(써미스타, 백금, 초전 센서)
 - 3. 압력센서(다이아프램, 감압 필름)
 - 혀-미각: 미각센서(백금, 산화물, 반도체 가스센서, 입자센서...)


감지와 인지

- <u>• 감지와</u> 인지
 - 감지: 대상의 유무, 혹은 대상으로 부터의 신호를 검출/변화하는 물리적 측면의 개념
 - 인지: 상태를 인식하기도 하고 판단하는 정보적 측면 또는 지적 측면
 - 현재의 기술: 컴퓨터를 이용하여 인지의 단계로 발전하는 초보적인 단계
 - 생체 오감은 1점의 물리량에 대한 계량이 아닌 시간적, 공간적으로 변화하는 생태에 대한 인식

센서-트랜스듀서-액츄에이터

- 트랜스듀서(Transducer)와 액츄에이터(Actuator)
 - 트랜스듀서
 - 변환장치/기구
 - 물리 량/화학 량 <-> 전기 신호
 - 액츄에이터
 - 구동장치/조작기
 - 명령에 의하여 작동하는 구동기

계측시스템의 구성

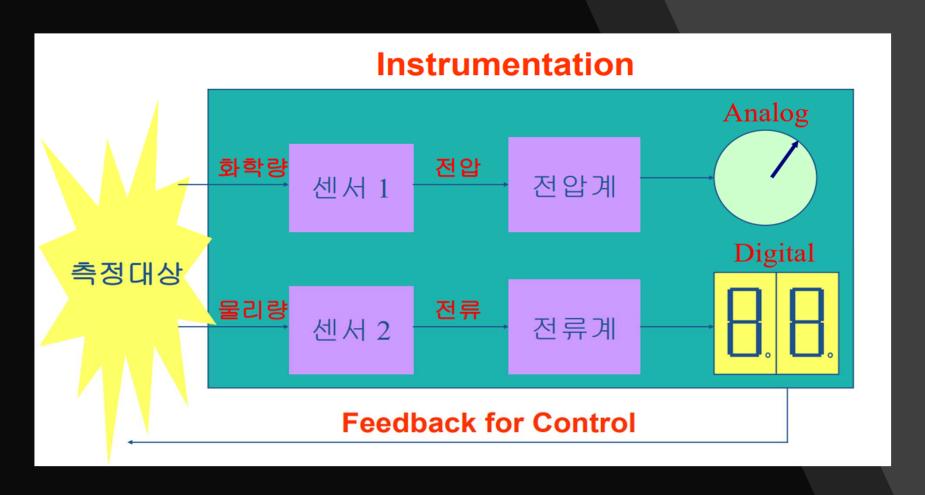

센서의 기본적 특성

- 본질적 기능
 - 외부로부터 작극이나 신호를 선택적으로 감지
 - 원초적 신호를 유용한 전기적 신호로 변환
- 기본적 특성
 - 입출력 특성, 응답속도, 선택성, 경년변화, 내구성, 잡음, 감도, 안정도, 복귀도...
- 부대요건
 - 기능성, 적용성, 규격성, 생산성, 보존성 등...

- 레인지와 스팬(Range, Span)
- 오차(Error)
- 정밀도(Accuracy)
- 감도(Sensitivity)
- 히스테리시스(Hysteresis error)
- 비선형 오차(Nonlinear error)
- 반복도와 재현도(Repeatability, Reproducibility)
- 안정도(Stability)
- 불감대, 불감시간(Dead band, Dead time)
- 분해능(Resolution)
- 스레스홀드(Threshold)
- 출력 임피던스(Output Impedance)

- 입출력 특성
 - 감도: 센서의 입력에 대한 전기출력이 비 -> 직선적인 변화 특성 요구
 - 히스테리시스 현상의 문제
 - 작동범위: 허용한계와 잡음
 - 허용한계: 출력의 포화로 상한 값을 결정
 - 잡음: 측정의 하한 값 결정
 - 증폭기 설계 및 정합
 - 전기적/물리적 증폭
 - 전기적/물리적 정합
- 선택성
 - 목적하는 현상만을 검출
 - 각종 보상기법 활용

- 경년변화, 내구성
 - 경년변화: 제자시의 특성이 시간에 따라 변화
 - 내구성: 수명, 정기적 검사와 교정(calibration)
- 응답속도
 - 센서에 입력되는 물리 량/화학 량의 변화와 출력 신호 사이의 시간 지연
 - 과도응답 또는 주파수 응당
- 잡음
 - 외부 또는 내부에서 교란
 - 신호 대 잡음 비(S/N ratio)
 - 필터

- 신호레벨
 - 프로세스 공업에서는 국제적으로 통일화 됨
 - 직류 4~20mA, 1~5V
 - 바이어스: 센서 측의 고장유무 판단
 - 신호처리회로나 증폭회로에 전력 공급
 - 주파수 출력
 - 시간의 차원을 포함한 양의 변환 시 용이
 - 노이즈에 강함

센서의 분류

• 역학량에 따른 분류

감지대상	센서
변위·길이	차동트랜스, 스트레인게이지, 이미지센서, 콘덴서(정전형) 변위계
속도·가속도	회전형 속도계, 동전형 가속도계
회전수ㆍ진동	로터리 엔코더, 스코프, 압전형 검출기
압 력	다이어프램, 로드셀, 수정압력계
힘·토크	저울, 천칭, 툐션바(비틀림 바)

센서의 분류

• 물리량에 따른 분류

구 분	감지대상	센서	주요효과
	온 도	열전대, 서미스터, 온도계	열저항, 열복사
물	빛.색	광전도, 광결합형, 이미지센서, 포토다이오드	광전도, 패러데이 필터
센	자 기	흘(hall)소자, 자기저항소자	Hall,Josephoson
И	전 류	분류기, 변류기	전류의 크기 변화
	자외선, 방사선	조도계, 광량계, GM계수계	

센서의 분류

• 화학량에 따른 분류


구 분	감지대상	센서	효과
항하	습 도	세라믹센서, 고분자막센서	저항, 유전율의 변화
센 서	가 스	매연센서, 반도체 가스 센서, 동성가스센서	저항 변화, 기전력 변화
	이 온	PH전극센서, 이온선택	기전력, 저항

센서와 신호

- 신호의 정의
 - 입력신호: 대상의 상태에 대응하는 정보를 측정한 양
 - 출력신호: 입력신호가 센서의 의해 전기량으로 바뀐 양
 - 공기나 빛의 경우도 출력신호로 이용(광통신 등)
- 아날로그 출력과 디지털 출력
 - 아날로그 출력
 - 전압, 전류, 임피던스, 주파수, 광 등
 - 대부분의 센서 출력(입력이 아날로그)
 - 디지털 출력
 - 이산적 수치나 부호
 - 회로 부 ADC를 통한 양자화
 - 온.오프형 센서: 스위치 접점

센서 출력의 전송

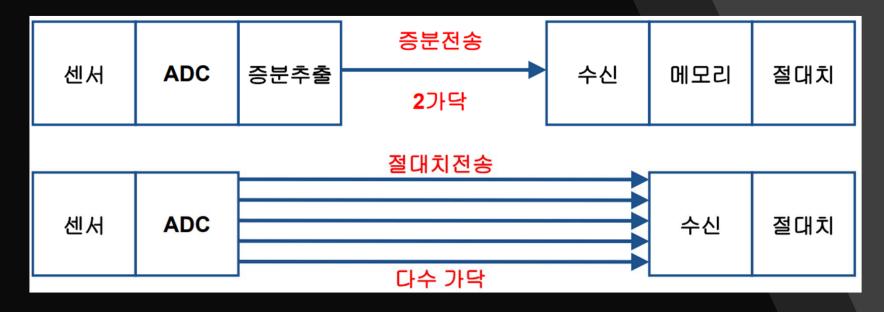- 증분 전송 vs. 절대치 전송
 - 증분 전송: 증분값 만을 전송, 기구적으로 간다
 - 절대치 전송: 절대 값을 전송




임베디드 시스템이란 무엇인가?

- 임베디드 시스템의 정의
 - 다른 시스템의 일부로 내장된 마이크로 프로세서 기반 디지털 시스템
 - 범용 컴퓨터와 달리 특정 목적의 기기에 내장된 시스템
- 임베디드 기기의 분류
 - 전통적인 실시간 기기
 - 자동제어 시스템, 의료시스템
 - 가전기기
 - 셋탑박스, DTV, 디지털 카메라 등
 - 통신기기
 - 게이트웨이, 엑세스 포인트

임베디드 컴퓨터 아키텍처

• 임베디드 컴퓨터 블록도

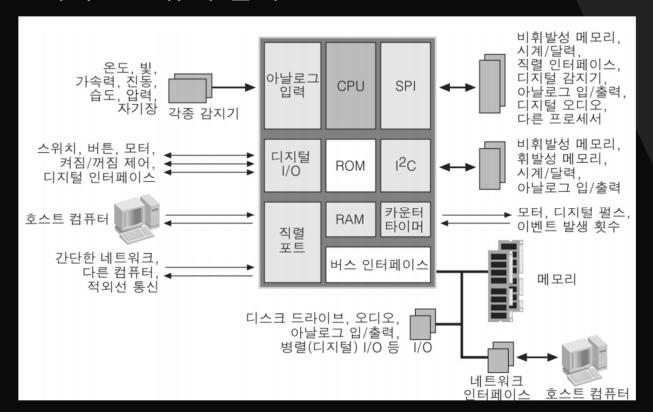


프로세서

- 프로세서(Processor)
 - 프로세서는 컴퓨터에서 가장 중용한 부분
 - 일련의 명령어 지시 방식으로 데이터를 조작
 - 에셈블리언어(Assembly language)
 - 프로세서가 인식 할 수 있는 기계어와 일대일로 대응되는 언어
 - 장점
 - 프로세서, 하드웨어 성능 최대화, 코드 크기 작다
 - 단점
 - 이종 프로세서로 이식이 어렵다

프로세서 기능

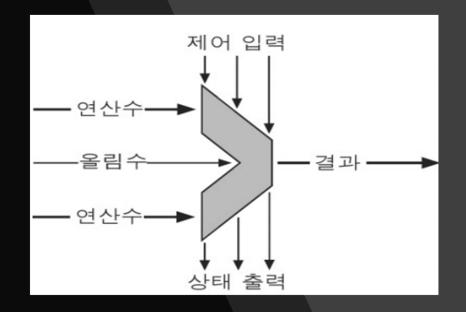- ALU (Arithmetic Logic Unit)
 - 데이터에 대한 수학적 연산 수행
- 레지스터
 - 프로세서 내의 범용 저장소
 - 종류
 - 색인 레지스터
 - 프로그램 카운터
 - 상태 레지스터
 - 제어 레지스터, 그림자 레지스터
- 스택
 - 외부 메모리에서 임지 저장소
 - 팝(pop), 푸시(push)




CISC - RISC - DSP

- CISC 프로세스 (Complex Instruction Set Computer)
 - 인텔, 모토롤라...
 - 범용 PC
- RISC 프로세서 (Reduced Instruction Set Computer)
 - MIPS, ARM, AVR...
 - 임베디드 시스템
- DSP (Digital Signal Processor)
 - TI, AnalogDevice...
 - 수학연산

버스

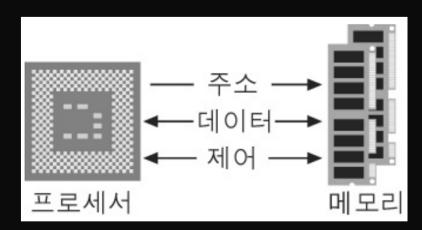- 같은 기능을 가진 신호선 묶음
- 컴퓨터 시스템 각 부분 사이에 전기적인 신호를 전달
- 대부분의 마이크로프로세서는 3버스 시스템 아키텍처
 - 주소 버스, 데이터 버스, 제어 버스



메모리

- 프로세서가 사용할 데이터와 소프트웨어를 저장하는데 사용
- RAM(Random Access Memory)
 - 휘발성
 - 종류
 - 정적 RAM
 - 동적 RAM
- ROM(Read-Only Memory)
 - 비휘발성
 - 종류
 - EEPROM
 - 플래시


I/O

- 주변기기(Peripheral)라고 함. I/O 디바이스는 프로세서가 외부 세계와 통신 하는 데 사용
- 데이터를 외부 세계와 교환하는 방법
 - 프로그램 I/O
 - 인터럽트 구동 I/O
 - 메모리 직접 참조(DMA)

능동/수동 소자 - 저항

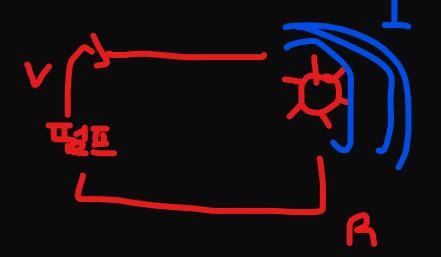- 저항(Resistor)
 - 음(Ohms, 단위 기호 Ω, 수식기호 R)으로 측정
- 옴의 법칙(Ohm's Law)









능동/수동 소자 - 저항

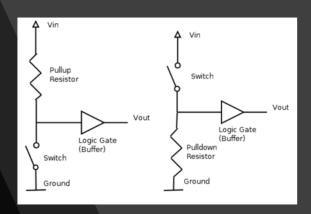- 응용
 - 풀업 저항과 누름 단추
 - 신호를 특정 전압으로 끌어 올리거나(Pull up) 떨어 뜨리는데(Pull down) 사용
 - 전압 분배기
 - 전압을 적당한 값으로 고정하는데 사용



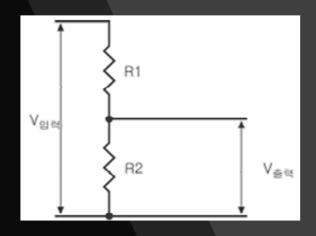

능동/수동 소자 - 축전기

- 축전기(Capacitor)
 - 전기용량은 패러데이(Faraday)
 - 단위 기호 F, 수식기호 C
- 전류, 전기 용량, 전압 사이에 관계
 - I = C x dv/dt (dv/dt는 시간 당 전압 변화량)





능동/수동 소자 - 축전기

- 충전
 - 축전기에 전압을 걸면 충전
- 방전
 - 전원을 없애고 전류가 흘러갈 길을 터주면 전하를 방전
- 격리작용(decoupling)
 - 전원에서 전기적 잡음을 제거하기 위해 사용

능동/수동 소자 – 유도기

- 유도기(inductor)
 - 전기용량은 헨리(Henry)
 - 단위 기호는 H, 수식 기호는 L
- 전류, 전기 용량, 전압 사이의 관계
 - I = C x dl/dt (dl/dt는 시간 당 전류 변화량)





능동/수동 소자 - 다이오드

- 다이오드(Diode)
 - 전류를 한 방향으로만 통과시키고 다른 방향으로는 막아 버림
- 특성
 - 전류가 흐르면, 순방향 전압강하(forward voltage drop)가 생김
 - 신호에서 음 전압을 없애는 데 사용





능동/수동 소자 – 다이오드

- 응용
 - 정류구성
 - 다이오드 4개를 결합하여 브리지 정류기 구성
 - LED (Light-Emitting Diode)
 - 빛을 발산하는 다이오드
 - 제너 다이오드
 - 기준 전압을 제공
 - 쇼트키 다이오드
 - 전력 공급회로와 신호 정류

